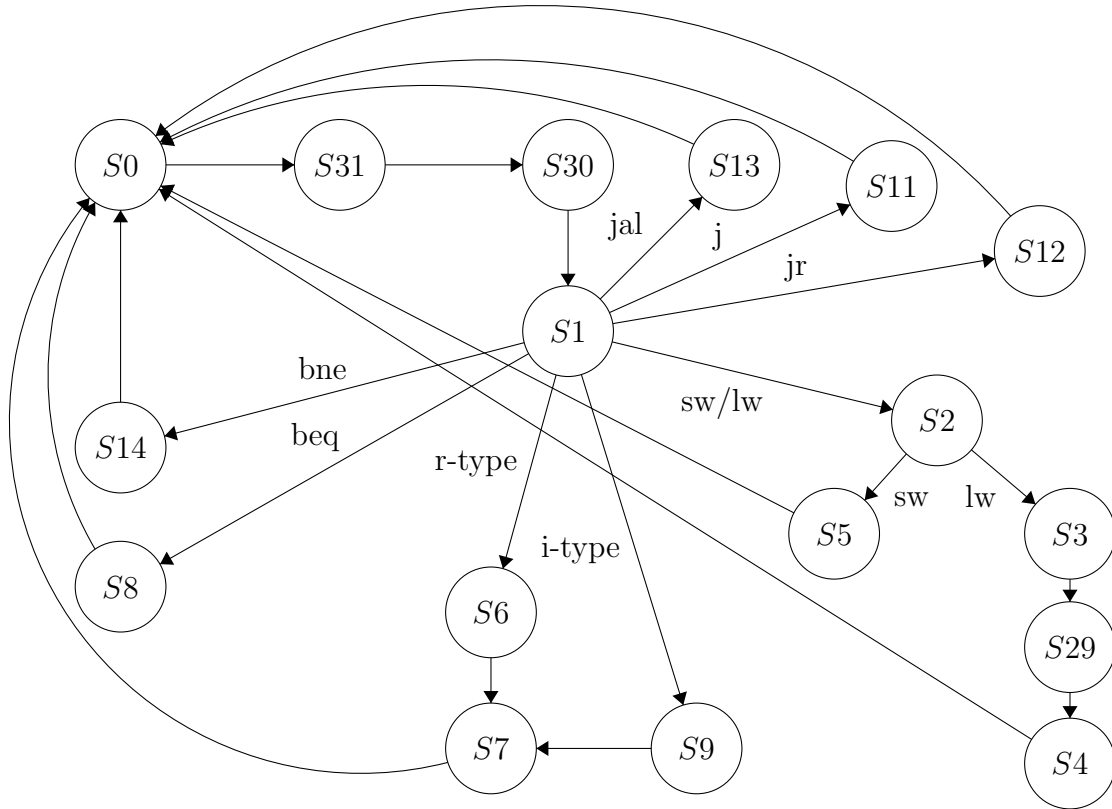


CPU FSM Diagram
CS141 Lab 4 - CPU
Alex Kahng, George Zhang



Control

S0: FETCH
pc_write
ir_write
aluSrcA = 0
aluSrcB = 01
aluOp = 000
pcSrc = 00

S1: DECODE
aluSrcA = 0
aluSrcB = 11
aluOp = 000

S2: MEMADDR
aluSrcA = 1
aluSrcB = 10
aluOp = 000

S3: MEMREAD
IorD = 1

S4: MEM_WRITEBACK
regDst = 00
memToReg = 01
reg_write

S5: MEMWRITE

IorD = 1
mem_wr_ena

S6: EXECUTE

aluSrcA = 1
aluSrcB = 00
aluOp = 10

S7: ALU_WRITEBACK

reg_write
aluSrcB = 10

S8: BEQ

aluSrcA = 1
aluSrcB = 00
aluOp = 01
pcSrc = 01
branch

S9: EXECUTE_IMM

aluSrcA = 1
aluOp = 11

S11: JUMP

pcSrc = 10
pc_write

S12: JR

pcSrc = 11
pc_write

S13: JAL

pcSrc = 10
pc_write
reg_write
regDst = 10
memToReg

S14: BNE


aluSrcA = 1
aluSrcB = 01
aluOp = 01
pcSrc = 01
brancheNE

S29: MEMREAD_WAIT

S30: READ_FROM_MEMORY

S31: FETCH_FROM_MEMORY

Datapath

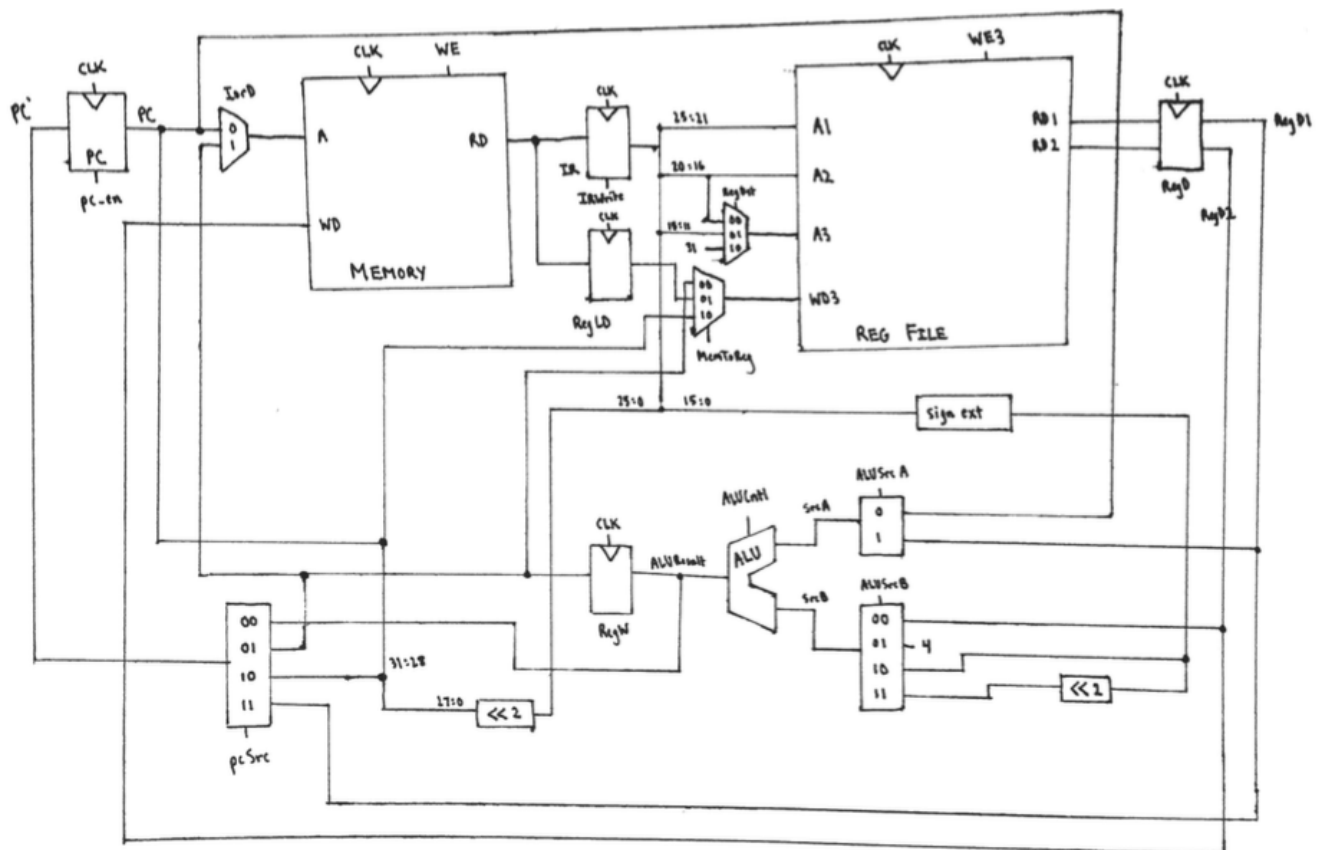

MIPS - MODULE